

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Кафедра «Электронная техника»
Кафедра «Радиоэлектроника и телекоммуникации»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**«Лабораторный практикум по дисциплине
«Цифровые устройства»**

**для студентов очной и заочной форм обучения
направлений подготовки**

11.03.01 — Радиотехника,

11.03.04 — Электроника и нанoeлектроника,

**11.03.02— Инфокоммуникационные технологии и системы связи
и специальности**

11.05.01 — Радиоэлектронные системы и комплексы

УДК 621.396.1

Рецензент:

доцент кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации»,
кандидат технических наук, доцент **Щекатурич А.А.**

Составитель: И.Б. Широков

Методические указания «Лабораторный практикум по дисциплине «Цифровые устройства» / Сост. И.Б. Широков. — Севастополь: Изд-во СевГУ, 2017. — 52 с.

Целью методической разработки является оказание помощи обучающимся очной и заочной форм обучения в подготовке и проведении лабораторного практикума по дисциплине «Цифровые устройства», а также в получении ими теоретических знаний и практических навыков синтеза цифровых схем.

УДК 621.396.1

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры «Электронная техника» (протокол № 10 от 23 мая 2017 г.)

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации» (протокол № 11 от 25 мая 2017 г.)

Ответственные за выпуск:

заведующий кафедрой «Электронная техника», кандидат технических наук,
доцент Михайлюк Ю.П.

заведующий кафедрой «Радиоэлектроника и телекоммуникации», доктор
технических наук, профессор Афонин И.Л.

Издательский номер 26/17

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Лабораторная работа № 1 Изучение системы автоматизированного проектирования «MAX+PLUS II»	5
Лабораторная работа № 2 Исследование базовых логических элементов	26
Лабораторная работа № 3 Исследование дешифраторов кодов	34
Лабораторная работа № 4 Исследование последовательностных схем	39
Лабораторная работа № 5 Синтез логических схем	49
Библиографический список	52

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Цифровые устройства» изучается обучающимися направлений подготовки 11.03.01 — «Радиотехника», 11.03.02 — «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 11.03.04 — «Электроника и наноэлектроника» и специальности 11.05.01 — «Радиоэлектронные системы и комплексы» очной и заочной форм обучения в 5-ом семестре. В методическую разработку включены пять лабораторных работ.

Методические указания ориентированы на приобретение навыков разработки цифровых схем, предполагающему использование современного подхода к проектированию с применением программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) фирмы «Altera».

Методические указания по выполнению каждой лабораторной работы содержат следующие разделы: цель работы, теоретическая часть, порядок выполнения работы, содержание отчета, контрольные вопросы. Для выполнения всех лабораторных работ используется один и тот же макет. Описание лабораторного макета проведено в ознакомительной лабораторной работе № 1.

В основу лабораторного практикума положен фронтальный метод проведения работ: группа разделяется на бригады и одновременно выполняет одну и ту же лабораторную работу. Это позволяет синхронизировать процесс изучения теоретического материала с тематикой лабораторного практикума, а также дает возможность преподавателю по ходу занятия давать пояснения, обсуждать методику эксперимента и результаты со всей группой одновременно. Фронтальный метод позволяет также студентам осуществлять предварительную подготовку к лабораторным занятиям, поскольку их тематика заранее известна.

Бригада состоит, как правило, из 2—3 обучающихся. В процессе выполнения работы обучающиеся должны вести подробный протокол, в котором излагают весь ход работы, фиксируют результаты экспериментов. После завершения работы преподаватель анализирует полученные данные и подписывает протокол. На основании протокола каждый обучающийся оформляет отчет, который должен иметь титульный лист и содержать следующие разделы: цель работы, синтезируемые схемы и предварительные расчеты, экспериментальные данные (скриншоты синтезированных схем), выводы по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «MAX+PLUS II»

1.1. Цель работы

Целью работы является ознакомление с САПР «MAX+PLUS II». Приобретение практических навыков проектирования логических схем, компиляции проектов, программирования ПЛИС и симуляции результатов проектирования.

1.2. Теоретическая часть

1.2.1. Общие положения

Система автоматизированного проектирования «MAX+PLUS II» (Multiple Array Matrix Programmable Logic System) — пользовательская система программирования логики упорядоченных структур) является полнофункциональной системой проектирования устройств на ПЛИС фирмы «Altera». Программное обеспечение этой САПР позволяет осуществить полную разработку проекта, его отладку, а также программирование ПЛИС выбранного типа. Следует отметить, что студенческая версия «MAX+PLUS II» (в дальнейшем «система») является бесплатной и свободно распространяется. Основные возможности указанной САПР «MAX+PLUS II» приведены в табл. 1.1.

САПР «MAX+PLUS II» позволяет использовать разнообразные средства описания проектов с иерархической структурой, осуществлять логический синтез, компиляцию с заданными временными параметрами, выполнять функциональное и временное тестирование (симуляцию проекта).

Создание проекта можно осуществлять с помощью графического редактора «Graphic Editor» системы, в виде текстового файла на языке Altera Hardware Description Language (AHDL) в любом внешнем редакторе или внутреннем «Text Editor», а также в виде временной диаграммы, с помощью «Waveform Editor». При этом для удобства работы со сложными проектами каждый подпроект может быть представлен в виде символа.

Таблица 1.1 — Основные возможности САПР «MAX+PLUS II»

Поддерживаемые устройства	FLEX 10K, FLEX 8000, FLEX 6000, MAX 9000, MAX 7000, MAX 3000, ACEX 1K, EPLDs.
Средства описания проекта	Схемный ввод, AHDL, интерфейс с САПР третьих фирм, встроенный топологический редактор, иерархическая структура проекта, встроенные библиотеки
Средства компиляции проекта	Логический синтез и трассировка, автоматическое обнаружение ошибок
Средства верификации проекта	Временной анализ, функциональное и временное моделирование, анализ сигналов, возможность использования программ моделирования третьих фирм

После установки системы создаются два каталога \maxplus2, содержащие системное ПО и файлы данных, а также \max2work, который содержит файлы обучающей программы и примеры. Структуры этих каталогов приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2 — Содержание каталогов САПР

каталог \maxplus2	Описание
1	2
\drivers	драйвера устройств операционной системы
\edc	поставляемые фирмой командные файлы
\lmf	поставляемые фирмой файлы библиотек, устанавливающие соответствие между логическими функциями пользователя и эквивалентными логическими функциями САПР
\max2inc	файлы заголовков с прототипами макрофункций.
\max2lib\edif	примитивы и макрофункции, используемые для пользовательских интерфейсов EDIF
\max2lib\mega_lpm	мегафункции, в том числе библиотека функций параметризованных модулей и файлов заголовков
\max2lib\mf	пользовательские макрофункции и устаревшие (логика серии 74XXxxx)
\max2lib\prim	стандартные примитивы

Продолжение таблицы 1.2

1	2
\ahdl	файлы примеров, иллюстрирующие использование AHDL
\chiptrip	все файлы обучающего проекта chiptrip, описанного в руководстве САПР
\edif	все файлы примеров, иллюстрирующие особенности EDIF в электронном справочнике САПР
\tutorial	информационный файл read.me обучающего проекта chiptrip
\vhdl	файлы примеров по использованию VHDL

1.2.2. Основные модули системы (спадающее меню MAX+PLUS II)

1.2.2.1. Указатель иерархии (Hierarchy Display) показывает текущую иерархическую структуру файлов в виде дерева, которое может состоять из множества созданных в разных редакторах и свернутых в символы проектов более низких уровней, причем число уровней не ограничивается. При этом можно визуально определить, является ли файл проекта схемным, текстовым или сигнальным. Основной проект (проект наивысшего уровня) должен быть создан в графическом редакторе. Но если проект имеет только один уровень иерархии, то он может быть создан в любом редакторе.

1.2.2.2. Редактор связей (Floor plan Editor) представляет собой план расположения основных логических элементов. Позволяет вручную распределять выходы ПЛИС, то есть, закреплять ее выходы за конкретными входными и исходными цепями. Также, посредством редактора связей возможно перераспределять некоторые внутренние ресурсы логической схемы.

1.2.2.3. Компилятор (Compiler) создает файлы, которыми программируются ПЛИС. Обработывает логические проекты, разработанные для семейств устройств Altera Classic, MAX3000, MAX5000, MAX7000, MAX9000, FLEX6000, FLEX8000 и FLEX10K. Большинство заданий выполняется автоматически. Однако пользователь может руководить всем процессом компиляции или частично.

1.2.2.4. Симулятор (Simulator) позволяет проверять правильность логических схем и их внутреннюю синхронизацию. Возможны три режима тестирования: функ-

циональное, временное и тестирование нескольких соединенных между собой устройств. Вместе с редактором временных диаграмм симулятор используется для функционального моделирования проекта с целью проверки правильности работы логики.

1.2.2.5. Анализатор временных параметров (Timing Analyzer) проверяет работу проектируемой логической цепи после того, как он был синтезирован и оптимизирован компилятором, а также позволяет оценить задержки распространения сигналов, которые возникают в схеме.

1.2.2.6. Программатор (Programmer) позволяет программировать, конфигурировать, проводить верификацию и опробовать ПЛИС фирмы Altera.

1.2.3. Редакторы системы MAX+PLUS II

1.2.3.1. Графический редактор (Graphic Editor) предназначен для создания проекта в виде схемы соединений символов логических элементов, которые берутся из библиотек пакета.

1.2.3.2. Символьный редактор (Symbol Editor) позволяет редактировать существующие и создавать новые символы. Любой проект после компиляции может быть свернут в символ, помещенный в библиотеку, и использован как элемент в другом проекте.

1.2.3.3. Текстовый редактор (Text Editor) позволяет создавать и редактировать текстовые файлы проекта, которые содержат описания логики проекта языком AHDL, близких к нему языках или типу VHDL или Verilog.

1.2.3.4. Редактор временных диаграмм (Waveform Editor) выполняет двойную функцию: на этапе синтеза проекта редактор обеспечивает создание логики в виде диаграмм (эпюр) состояний входов и выходов, а на этапе моделирования — создание диаграмм тестовых (эталонных) входных состояний устройства, которое моделируется.

1.2.4. Проектирование логических схем

Рассмотрим процесс работы с САПР «MAX+PLUS II». Внешний вид главного меню и панели инструментов проекта показан на рис. 1.1.

Описание панели инструментов приведено в табл. 1.3.



Рисунок 1.1 — Функциональный состав панели инструментов проекта

Таблица 1.3 — Описание панели инструментов «MAX+PLUS II»

№	Описание	№	Описание
1	Создать новый файл	12	 Компилятор
2	Открыть существующий файл	13	 Симулятор
3	Сохранить изменения в текущий файл	14	 Анализатор временных диаграмм
4	Распечатать текущий файл или содержимое окна	15	 Программатор
5	Вырезать фрагмент	16	Открыть проект
6	Скопировать фрагмент	17	Изменить название проекта на имя текущего файла
7	Вставить фрагмент	18	Показать главный файл проекта
8	Отмена предыдущего действия	19	Сохранить все открытые компилятором файлы и проверить текущий проект на синтаксические ошибки
9	Контекстно-зависимая помощь	20	Сохранить все открытые файлы проекта и запустить компилятор
10	 Менеджер проекта	21	Сохранить все открытые входные файлы симулятора и запустить симулятор
11	 Редактор графики и символов		

В табл. 1.3 приведены только специфические пиктограммы системы проектирования «MAX+PLUS II». Остальные пиктограммы — стандартные ОС Windows.

Рассмотрим основные принципы работы с этой системой. Для создания нового проекта создайте новый файл проекта (File>New или пиктограмма 1 на рис. 1.1). При этом система спросит, какой тип файла создать (см. рис. 1.2).

 


Рисунок 1.2 — Выбор типа файла

Для работы с проектом с помощью графического редактора «Graphic Editor» выбираем тип файла с расширением .gdf. После нажатия кнопки ОК система создает пустое окно с рабочим файлом графического редактора. Ввод символа осуществляется путем двойного щелчка мыши по пустому полю графического проекта. При этом появляется окно ввода символа (см. рис. 1.3).

Поскольку принятые в системе графические обозначения логических элементов отличаются от стандартных отечественных, в разделе 1.3.2 приведена таблица соответствия условных графических обозначений (табл. 1.5).

Выбор символа осуществляется путем указания его сокращенного названия в пункте «Symbol name». Перечень необходимых для выполнения работы стандартных символов приведен ниже. После ввода схемы необходимо указать ее входы и выходы. В графическом редакторе по умолчанию они имеют названия «input » и «output» соответственно (см. рис. 1.4).

Для улучшения восприятия схемы следует назначать всем её входам и выходам осмысленные имена. Для изменения названия следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по текущему названию порта (например PIN_NAME) и изменить название (см. рис. 1.5). При этом следует использовать только латинские буквы, цифры и знак нижнего подчеркивания.

 


Рисунок 1.3 — Окно выбора символов

 


Рисунок 1.4 — Ввод принципиальной схемы

 


Рисунок 1.5 — Изменение имен входных и выходных портов

При необходимости любой элемент схемы может быть использован как отдельный элемент. Для выполнения этой операции необходимо нарисовать желаемую схему, дать названия входным и выходным портам и сохранить ее с названием, соответствующим названию нового элемента. После этого с помощью команды (File>Create Default Symbol) сохраняем схему в виде элемента. При этом в качестве названия нового элемента будет использовано название файла схемы, из которого он был создан. Входы нового элемента будут расположены слева, выходы — справа. Для использования нового элемента достаточно набрать его имя, аналогично стандартным элементам MAX+PLUS II. Двойной щелчок левой кнопкой мыши на таком элементе откроет его внутреннюю схему. Для внесения изменения в схему элемента следует открыть его, внести необходимые изменения, после чего сохранить их (File>Save или пиктограмма 3 на рис. 1.1), после чего повторно создать символ (File>Create Default Symbol). После этого можно закрывать внутреннюю схему символа. При создании нового элемента можно использовать другие элементы. При изменении элемента, для обновления проекта следует использовать команду (Symbol>Update Symbol).

1.2.5. Компиляция проекта

Перед компиляцией следует сохранить файл проекта (File>Save или пиктограмма 3 на рис. 1.1). Кроме того, нужно указать, с каким файлом будет работать компилятор. При компиляции текущего файла следует выполнить следующую последовательность действий: File>Project>Set Project to Current File. В противном случае будет произведена компиляция проекта, который был текущим в прошлом сеансе работы с системой.

Для компиляции проекта следует вызвать окно компилятора из меню (MAX+PLUS II > Compiler или пиктограмма 12 на рис. 1.1) (рис. 1.6).

 


Рисунок 1.6 — Окно компилятора проекта

Для начала компиляции проекта необходимо нажать кнопку Start в окне компилятора. В процессе компиляции индикатор будет последовательно показывать динамику процесса, что может помочь при возникновении ошибок и выдавать сервисные сообщения. При успешном завершении компиляции будет выдано соответствующее сообщение (см. рис.1.7).

С помощью окна Messages, в котором при компиляции отображаются сообщения системы, предупреждения и ошибки, можно вызвать встроенную справочную систему. Кроме того, это окно позволяет перейти на фрагмент схемы, вызвавший появление соответствующего сообщения или ошибки. Для этого достаточно выполнить двойной щелчок мыши по соответствующему сообщению.

 


Рисунок 1.7 — Сообщения системы в случае успешной компиляции

1.2.6. Проверка работоспособности проекта

После завершения компиляции необходимо проверить работоспособность введенной схемы. Один из наиболее наглядных способов заключается в анализе временных диаграмм входных и выходных сигналов схемы. Для получения временных диаграмм текущей схемы следует вызвать окно редактора графиков (MAX+PLUS II > Waveform Editor) (см. рис.1.8). Для наблюдения за интересующими нас входами и выводами схемы следует с помощью правой кнопки мыши в графах Name и Value вызвать контекстное меню, в котором необходимо выбрать пункт «Insert Node» для вставки одного вывода, после чего ввести его имя либо выбрать из списка в раскрывшемся окне выбора (рис. 1.9).

 


Рисунок 1.8 — Внешний вид окна редактора графиков

При выборе пункта контекстного меню «Enter Nodes from SNF» можно добавить сразу несколько выводов в таблицу (рис. 1.10). Для этого необходимо с помощью кнопки «List» вывести список выводов, соответствующих выбранному типу, отметить нужные, переместить в окно выбранных элементов и подтвердить свой выбор путем нажатия кнопки «OK».

В результате, в окне редактора графиков появятся выбранные входы и выходы схемы. На входы схемы нужно подать тестовые сигналы. Вкладка с различными типами тестовых сигналов показана в левой части окна редактора графиков (рис. 1.8).

После подачи на входы схемы необходимых тестовых сигналов следует сохранить файл редактора графиков, после чего вызвать окно настроек симулятора, показанное на рис. 1.11 (MAX+PLUS II > Simulator пиктограмма 13 на рис. 1.1).

С помощью окна настроек симулятора можно задать временной интервал (Start Time – End Time), в котором будут определяться состояния выходных сигналов, а также определить дополнительные настройки.

 


Рисунок 1.9 — Последовательность действий при осуществлении добавки одиночного вывода в список

 


Рисунок 1.10 — Последовательность действий при осуществлении добавки группы выводов в список

При выборе временного интервала симуляции следует учитывать, что величина «End Time» не должна быть больше максимального значения, установленного в редакторе графиков (по умолчанию 1 мкс), в противном случае система выдаст сообщение об ошибке. Для анализа графиков на временном интервале, превышающем 1 мкс следует изменить значение «End Time» (File > End Time).

 


Рисунок 1.11 — Окно симулятора

При отсутствии ошибок и корректном задании временного интервала симулятор определит состояния выходов схемы с учетом задержек сигналов в микросхемах и построит соответствующие графики в окне редактора графиков (см. рис. 1.8).

1.2.7. Назначение выводов ПЛИС

Для дальнейшей работы с проектом необходимо определить тип используемой ПЛИС и указать, какие ее выводы будут использоваться в проекте. MAX+PLUS II позволяет выполнить эти операции на любом этапе создания проекта, однако следует помнить, что после изменения типа используемого кристалла, а также переназначении выводов, следует заново скомпилировать проект. По умолчанию система самостоятельно выбирает тип ПЛИС, ресурсов которого достаточно для проекта. В стенде «РТ-2007» используется ПЛИС семейства MAX7000S типа EPM7064SLC44. Выбор используемой ПЛИС осуществляется в меню Assign (Assign > Device). При выборе кристалла сначала нужно указать его семейство, после чего выбрать тип.

Привязку выводов, используемых в проекте к физическим выводам ПЛИС можно выполнить с помощью команды (Assign > Pin/Location/Chip) Внешний вид окна привязки показан на рис. 1.12. Назначение выводов ПЛИС стенда приведено в приложении.

Для осуществления привязки вывода ПЛИС к порту схемы следует указать название порта в разделе «Node Name», после чего установить номер вывода ПЛИС, которому должен соответствовать этот порт (раздел «Chip Resource»).

После выполнения описанных выше операций и подтверждения текущей операции привязки (кнопка «Add») в окне привязки появится информация о имени порта в проекте, текущем кристалле, типе вывода и номере вывода ПЛИС. Аналогичным образом следует привязать все входные и выходные порты, используемые в проекте к выводам ПЛИС. После компиляции просмотреть и, в случае необходимости, скорректировать результаты привязки можно в окне редактора компоновки (MAX+PLUS II > Floorplan editor).

 


Рисунок 1.12 — Окно привязки выводов

1.2.8. Программирование ПЛИС

После успешной компиляции проекта можно осуществить программирование ПЛИС, после которого она будет вести себя, подобно схеме этого проекта. Для выполнения программирования следует вызвать окно программатора (MAX+PLUS II > Programmer). Внешний вид окна программатора показан на рис. 1.13.

Для осуществления программирования при подключенном стенде «РТ-2007» достаточно нажать кнопку «Program», после чего ПЛИС будет сконфигурирована в соответствии с текущим проектом.

 


Рисунок 1.13 — Окно программатора

1.3. Описание лабораторной установки

1.3.1. Расположение и назначение элементов стенда «РТ-2007»

Лабораторный стенд представляет собой функционально законченное устройство, содержащее в своем составе собственно программируемую логическую интегральную микросхему семейства MAX7000S типа EPM7064SLC44, программатор, периферийные устройства и блок питания. Внешний вид стенда и расположение его составных частей показан на рис. 1.14.

Назначение выводов ПЛИС в стенде «РТ-2007» приведены в табл. 1.4.

Световые индикаторы HL1 и HL2 представляют собой семисегментные (А, В, С, D, Е, F, G) светодиодные индикаторы. Для зажигания соответствующего сегмента на назначенном выводе ПЛИС необходимо сформировать логическую единицу.

Для зажигания линейки отдельных светодиодов LED1 — LED8, на назначенном выводе ПЛИС необходимо сформировать логическую единицу.

Кнопки SA1 и SA2 позволяют при ее нажатии формировать на соответствующем входе ПЛИС логический ноль (стационарное состояние — логическая единица).

 


Рисунок 1.14 — Внешний вид стенда

Переключатели SW1... SW4 позволяют устанавливать на соответствующих входах ПЛИС долговременно логический ноль или логическую единицу.

Тактовый генератор формирует на входе CLOCK ПЛИС последовательность импульсов с частотой следования около 1 кГц.

Программирование ПЛИС осуществляется посредством программатора Byte-Blaster, который подключается к LPT-разъему компьютера.















Таблица 1.4 — Назначение выводов ПЛИС в стенде «РТ-2007»

Назначение	Номер вывода	Направление	Примечание	Назначение	Номер вывода	Направление	Примечание
A1	4	выход	индик.1	LED1	18	выход	светодиод
B1	5	выход	индик.1	LED2	19	выход	светодиод
C1	31	выход	индик.1	LED3	20	выход	светодиод
D1	29	выход	индик.1	LED4	21	выход	светодиод
E1	27	выход	индик.1	LED5	24	выход	светодиод
F1	12	выход	индик.1	LED6	25	выход	светодиод
G1	6	выход	индик.1	LED7	26	выход	светодиод
A2	41	выход	индик.2	LED8	28	выход	светодиод
B2	39	выход	индик.2	SA1	8	вход	кнопка
C2	37	выход	индик.2	SA2	9	вход	кнопка
D2	33	выход	индик.2	SW1	11	вход	переключат.
E2	34	выход	индик.2	SW2	14	вход	переключат.
F2	40	выход	индик.2	SW3	17	вход	переключат.
G2	36	выход	индик.2	SW4	16	вход	переключат.
				CLOCK	43	вход	тактовый генератор

1.3.2. Обозначения основных логических элементов в САПР

Соответствие обозначений основных логических элементов, используемых в САПР «MAX+PLUS II» и принятых по ГОСТ 2.721-74 ЕСКД приведено в табл. 1.5.

Таблица 1.5 — Соответствие обозначений основных логических элементов

              Название элемента	Графическое обозначение функции в MAX+PLUS II	Стандартное графическое обозначение функции	Логическая функция
2И (Конъюнктор)			$y = X1 \cdot X2 = \overline{\overline{X1 + X2}}$
2ИЛИ (Дизъюнктор)			$Y = X1 + X2 = \overline{\overline{X1 \cdot X2}}$
НЕ (Инвертор)			$Y = \overline{X}$
2И-НЕ			$Y = \overline{X1 \cdot X2} = \overline{X1} + \overline{X2}$
2ИЛИ-НЕ			$Y = \overline{X1 + X2} = \overline{X1} \cdot \overline{X2}$
Исключающее ИЛИ			$Y = X1 \cdot \overline{X2} + \overline{X1} \cdot X2$
Исключающее ИЛИ-НЕ			$Y = X1 \cdot X2 + \overline{X1} \cdot \overline{X2}$

1.4. Порядок выполнения работы

1.4.1. Создайте рабочей папке директорию sample, и перепишите к ней все файлы с C:\max2work\PT2007__core, что имеют имя dec_7seg (декодер 7-сегментного дисплея), debourtce (антидребезг) и clk_div (входной делитель частоты).

1.4.2. Откройте ПП MAX+PLUS II. Откройте окно New в меню File. Выберите пункт Graphic Editor file и нажмите ОК. Откроется пустое окно Untitled-I графического редактора.

1.4.3. Из контекстного меню (вызывается правой клавишей мыши в окне редактора) откройте окно Enter Symbol. В графе Symbol Name наберите INPUT (без кавычек) и нажмите ОК. На экране появится одноименный элемент. Если положение элемента на рабочем поле не специфицировано нажатием левой кнопки мыши, элемент помещается в центр рабочего поля. Перемещать элемент можно традиционным для Windows методом.

1.4.4. Введите элемент OR2 (элемент 2ИЛИ). Обратите внимание, что в верхнем левом угле элемента указано его имя. Расположите элемент OR2 напротив предыдущего элемента, перетаскивая его курсором мыши. Наведите курсор мыши на правый конец элемента INPUT, его изображение изменится на плюс. Нажав и удерживая клавишу мыши проведите черту от выхода INPUT к входу элемента OR2. Линию связи можно сгибать, но только один раз.

1.4.5. Элемент INPUT имеет служебное имя, что указано сбоку от элемента. Замените его на IN командой Edit Pin Name из контекстного меню элемента.

1.4.6. Пользуясь полученными навыками, дорисуйте схему, изображенную на рис. 1.15.

 


Рисунок 1.15 — Элемент 2 ИЛИ

1.4.7. Командой Save As (меню File) запомните созданный файл с именем sample_1.

1.4.8. Командой Set Project to Current File (пункт File меню Project) назначьте текущий файл главным файлом проекта.

1.4.9. Откройте компилятор (пункт Compiler меню MAX+PLUS II) и откомпилируйте проект нажав на Start. Если компиляция завершилась с ошибками, исправьте их, сверяясь с схемой и перекомпилируйте проект.

1.4.10. Откройте редактор графических форм сигналов (пункт Waveform Editor меню MAX+PLUS II). Откройте окно Enter Nodes from SNF (меню Node). Нажмите на List. В окне Available Nodes & Groups: появится перечень входных и выходных цепей, доступных для анализа. Перенесите все цепи в окно Selected Nodes & Groups:, нажав «=>». Нажмите OK.

1.4.11. Наведите курсор на участок диаграммы цепи IN2, который находится между отметками 200.0 ns и 300.0 ns. Выделите этот участок, нажав левую клавишу мыши и переместив ее вдоль диаграммы. На левой инструментальной панели нажмите на кнопку с изображением единицы. Вы увидите, что на выделенном промежутке времени на входную цепь будет подан сигнал «логическая единица». Так же создайте временные диаграммы для всех входных сигналов согласно рис. 4.

1.4.12. Посредством команды Save As (меню File) запомните созданный файл с именем по умолчанию.

1.4.13. Откройте окно Simulator (меню MAX+PLUS II) и проверьте правильность функционирования проекта, нажав на Start. Если симуляция завершена без ошибок, закройте симулятор и перейдите к окну сигнального редактора, в котором будут изображены временные диаграммы входных и выходного сигналов после симуляции.

1.4.14. На временной диаграмме обратите внимание на то, как изменилось состояние исходного сигнала OUT. Обратите внимание на то, что выходной сигнал имеет задержку относительно входных сигналов.

 
 


Рисунок 1.16 — Временные диаграммы входных сигналов

Рисунок 1.17 — Временные диаграммы входных и выходного сигналов
после симуляции

1.5. Содержание отчета

1.5.1. Цель работы.

1.5.2. Внешний вид макета.

1.5.3. Скриншот главного меню САПР.

1.5.4. Скриншоты синтезируемых элементов и всех ступеней проектирования.

1.5.5. Выводы

1.6. Контрольные вопросы для защиты

1.6.1. Как создать проект?

1.6.2. Поясните функции редактора графики и символов.

1.6.3. Поясните функции компилятора.

1.6.4. Поясните функции симулятора.

1.6.5. Поясните функции анализатора временных диаграмм.

1.6.6. Поясните функции программатора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

2.1. Цель работы

Целью работы является изучение основных законов двоичной алгебры и базовых логических элементов. Проведение моделирования логических элементов.

2.2. Теоретические сведения

2.2.1. Основные представления о двоичной алгебре и базовых элементах

Все цифровые устройства построены на принципе многократного повторения относительно простых базовых логических схем. Математическим инструментом такого построения служит Булева алгебра, называемая так же алгеброй логики.

В отличие от переменной в обычной алгебре логическая переменная имеет только два значения, которые обычно называются логическим нулем и логической единицей. В качестве обозначений используют «0» и «1» или просто 0 и 1.

Существует три основных операции между логическими переменными, представленные в табл. 2.1.

Таблица 2.1 — Основные логические операции

Операция	Обозначение
Конъюнкция (логическое умножение)	$y = x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2 = x_1 x_2$
Дизъюнкция (логическое сложение)	$y = x_1 \vee x_2 = x_1 + x_2$
Инверсия (логическое отрицание)	$y = \bar{x}$

Для пояснения основных операций алгебры логики на рис. 2.1 представлена их реализация с помощью контактных цепей.

 


Рисунок 2.1 — Реализация базовых логических элементов с помощью контактных цепей

Операция дизъюнкции реализуется параллельным соединением контактов x и y (рис. 2.1, а), операция конъюнкции — последовательным соединением контактов x и y (рис. 2.1, б), а операция отрицания — использованием нормально замкнутого контакта (рис. 2.1, в), если считать, что x — нормально разомкнутый контакт.

Применительно к логическим операциям существуют правила и законы булевой алгебры, приведенные ниже.

Коммутативный закон

$$x_1 x_2 = x_2 x_1$$

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1$$

Ассоциативный закон

$$x_1 (x_2 x_3) = (x_1 x_2) x_3$$

$$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$$

Дистрибутивный закон

$$x_1 (x_2 + x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3$$

$$x_1 + x_2 x_3 = (x_1 + x_2) (x_1 + x_3)$$

Правило склеивания

$$x_1 (x_1 + x_2) = x_1$$

$$x_1 + x_1 x_2 = x_1$$

Правило повторения

$$xx = x$$

$$x + x = x$$

Правило отрицания

$$x \cdot \bar{x} = 0$$

$$x + \bar{x} = 1$$

Правило двойного отрицания

$$\overline{(\overline{x})} = x$$

Теорема де Моргана

$$\overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$$

$$\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

Операции с 0 и 1

$$x \cdot 1 = x$$

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x + 1 = 1$$

$$\overline{0} = 1$$

$$\overline{1} = 0$$

С помощью перечисленных законов можно вычислить результаты конъюнкции и дизъюнкции для всех возможных значений переменных x_1 и x_2 . Таблица, включающая результаты вычисления по заданному закону называется таблицей соответствия или таблицей истинности (см. табл. 2.2 и табл. 2.3).

Таблица 2.2 — Таблица истинности для логического умножения (конъюнкции)

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Таблица 2.3 — Таблица истинности для логического сложения (дизъюнкции)

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Из табл. 2.2 следует, что y только тогда равен 1, когда x_1 и x_2 равны 1. На этом основании операция конъюнкции называется также функцией И. При дизъюнкции двух переменных y равен 1 тогда, когда x_1 или x_2 равны 1, поэтому операцию дизъюнкции называют также функцией ИЛИ. Обе эти функции можно распространить на сколь угодно большое число переменных.

2.2.2. Составление логических функций

Наиболее простым способом задания свойств схемы является таблица истинности. Для реализации схемы требуется найти такую логическую функцию, которая соответствует этой таблице. Далее эту функцию преобразуют в простейшую форму, которую потом реализуют при помощи комбинации базовых логических схем. При условии записи функции в дизъюнктивной нормальной форме выполняется следующая последовательность действий:

1. В таблице истинности выделяют строки, в которых выходная переменная имеет значение 1;
2. Для каждой такой строки составляют конъюнкцию всех входных переменных, причем сомножитель x_i записывают в том случае, если рассматриваемая переменная имеет значение 1, в противном случае записывают $\overline{x_i}$. Т.е. составляется столько произведений, сколько имеется строк с $y = 1$;
3. Записывается логическая сумма всех полученных ранее произведений.

Рассмотрим последовательность действий на примере произвольной таблицы истинности (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4 — Таблица истинности произвольного элемента

x_1	x_2	x_3	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Переменная y принимает значение «1» в 3, 5 и 7 строках. Составим конъюнкцию для этих строк.

$$K_3 = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3}$$

$$K_5 = x_1 \overline{x_2} \overline{x_3}$$

$$K_7 = x_1 x_2 \overline{x_3}$$

Результирующую функцию запишем как логическую сумму произведений:

$$y = K_3 + K_5 + K_7 = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} + x_1 x_2 \overline{x_3}$$

Применяя законы двоичной алгебры, приведенные ранее, получим конечную запись функции:

$$y = (x_1 + x_2) \cdot \overline{x_3}$$

Полученная функция легко реализуется при помощи базовых логических элементов.

2.3. Порядок выполнения работы

2.3.1. По заданной таблице истинности (см. таблицу 2.5) получить результирующую логическую функцию. Столбец y_N необходимо выбрать в соответствии с номером бригады.

Таблица 2.5 — Таблица истинности индивидуальных заданий

x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

2.3.2. Составить логическую схему для полученной функции.

2.3.3. Построить данную схему в «MAX +PLUS II», назначив соответственно три входных сигнала и один выходной.

2.3.4. Произвести компиляцию проекта

2.3.5. Провести симуляцию работы схемы при всех сочетаниях входных переменных. Для чего необходимо сформировать три последовательности импульсов входных сигналов типа меандр с периодом последующего сигнала в два раза большим, чем период предыдущего. Это можно сделать вручную, выделяя соответствующие секторы и формируя на заданных временных интервалах лог. 0 или лог. 1. Это можно сделать автоматически, выбрав режим задания тактовых последовательностей для одного или группы узлов (кнопки. «1» или «2» рис. 2.2) .

 


Рисунок 2.2 — Задание временных последовательностей

Выбирая второй способ задания тактовых импульсов, можно формировать последовательности импульсов с периодами, кратными периоду исходной последовательности (2, 3, 4 и т.д.). Для представления во временной области последовательного перебора всех комбинаций входных переменных, периоды последовательностей должны быть кратны степени числа 2.

По умолчанию среда разработки MAX+PLUS II обеспечивает анализ работы схемы на временном интервале 0 — 1 us с шагом 100 ns, что позволяет пронаблюдать всего 10 возможных комбинаций входных переменных или 10 возможных состояний схемы. Для каждого из входных сигналов можно задавать конечное время анализа в отдельности, воспользовавшись меню File, опцией End Time. По умолчанию End Time = 1us. Причем установку времен анализа необходимо начинать с наименьшего. Например, (см. рис.2.3) время изменения сигнала по входу «3» — 2.2 us. (устанавливается первым), по входу «2» — 5.2 us (вторым), по входу «1» — 10 us. Для примера четвертая временная диаграмма отображает выходной сигнал схемы 3И при подаче на ее входы описанных временных последовательностей.

 


Рисунок 2.3 —Временные диаграммы входных сигналов
для различных времен анализа

2.4. Содержание отчета

2.4.1. Цель работы.

2.4.2. Заданная таблица истинности.

2.4.3. Составленная формула.

2.4.4. Полученная логическая схема.

2.4.5. Скриншоты временных диаграмм работы схемы.

2.4.6. Выводы.

2.5. Контрольные вопросы для защиты

2.5.1. Запишите таблицу истинности для элемента 2И.

2.5.2. Запишите таблицу истинности для элемента 2ИЛИ.

2.5.3. Запишите таблицу истинности для элемента 2И-НЕ.

2.5.4. Запишите таблицу истинности для элемента 2ИЛИ-НЕ.

2.5.5. Запишите таблицу истинности для элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.

2.5.6. Запишите таблицу истинности для элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕШИФРАТОРОВ КОДОВ

3.1. Цель работы:

Целью работы является изучение принципов построения дешифраторов на примере десятичного и семисегментного дешифраторов и принципов построения логической схемы по произвольной таблице истинности

3.2. Теоретические сведения

Дешифраторы позволяют преобразовывать одни виды бинарных кодов в другие. Например, преобразовывать позиционный двоичный код в линейный восьмеричный или шестнадцатеричный. Преобразования производятся по правилам, описанным в таблице истинности. Дешифраторы выпускаются в виде отдельных микросхем или используются в составе других микросхем. В настоящее время дешифраторы используются как составная часть других микросхем, таких как мультиплексоры, демультиплексоры, ПЗУ или ОЗУ.

3.2.1. Двоично-десятичный дешифратор

Рассмотрим пример построения дешифратора из двоичного кода в десятичный. Десятичный код обычно отображается одним битом на одну десятичную цифру. В десятичном коде десять цифр, поэтому для отображения одного десятичного разряда требуется десять выходов дешифратора. Сигналы с этих выходов можно подать на десятичный индикатор. Таблица истинности такого дешифратора приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Таблица истинности двоично-десятичного дешифратора

Входы				Выходы									
X_8	X_4	X_2	X_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Схема, соответствующая данной таблице истинности, приведена на рис.3.1.

 


Рисунок 3.1 — Схема двоично-десятичного дешифратора

3.2.2. Семисегментный дешифратор

Для отображения десятичных и шестнадцатеричных цифр часто используется семисегментный индикатор. Изображение семисегментного индикатора и название его сегментов приведено на рис. 3.2.

 


Рисунок 3.2 — Семисегментный индикатор

Для отображения на таком индикаторе цифры ноль достаточно зажечь сегменты a , b , c , d , e , f . Для отображения цифры 1 зажигают сегменты b и c . Точно таким же образом можно получить изображения всех остальных десятичных или шестнадцатеричных цифр. Все комбинации таких изображений получили название семисегментного кода. Таблица истинности семисегментного дешифратора приведена ниже.

Таблица 3.2 — Таблица истинности семисегментного дешифратора

Цифра	X_8	X_4	X_2	X_1	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

3.2.3. Составление схемы семисегментного дешифратора

Первым шагом составления схемы является получение логических функций для каждого из выходов $a, b, c \dots g$. При анализе таблицы истинности нетрудно заметить, что число нулей в ней гораздо больше числа единиц. Таким образом, составлять функцию можно для нулевых ячеек таблицы, инвертируя результат. Так, например, для выхода a можно записать выражение:

$$a = \overline{X_1 \cdot X_2 \cdot X_4 \cdot X_8} + \overline{X_1 \cdot X_2 \cdot X_4 \cdot X_8}$$

Аналогично выполняется построение функций для остальных выходов дешифратора.

По полученной функции можно построить схему дешифратора сегмента a .

 


Рисунок 3.3 — Принципиальная схема семисегментного индикатора

3.3. Порядок выполнения работы

3.3.1. По таблице истинности составить логические функции всех выходов.

3.3.2. Составить схему семисегментного дешифратора.

3.3.3. Сохранить схему как макрос.

3.3.4. Выполнить моделирование работы схемы, убедиться, что схема составлена верно и работает.

3.3.5. Предъявить результаты моделирования преподавателю. В том случае, если результаты верные, выполнить программирование макета.

3.3.6. Проверить работу дешифратора, изменяя входную комбинацию при помощи тумблеров на макете.

3.4. Содержание отчета

3.4.1. Цель работы.

3.4.2. Таблица истинности семисегментного дешифратора.

3.4.3. Схема семисегментного дешифратора. Скриншот схемы.

3.4.4. Результаты моделирования работы схемы. Скриншот симуляции.

3.4.5. Выводы.

3.5. Контрольные вопросы для защиты

3.5.1. Поясните функции полного дешифратора.

3.5.2. Поясните функции десятичного дешифратора.

3.5.3. Поясните функции семисегментного дешифратора.

3.5.4. Каким образом можно сохранить схему дешифратора как один элемент?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ

4.1. Цель работы

Осуществление синтеза асинхронного десятичного счетчика и закрепление навыков создания и анализа работы цифровых схем с помощью САПР «MAX+PLUSII». Ознакомление с возможностью замены стандартных цифровых элементов и схем микросхемами программируемой логики.

4.2. Теоретические сведения

4.2.1. Посторенные счетчика

Счетчиком называется последовательностная схема, циклически переходящая из одного устойчивого состояния в другое под действием входных сигналов. При этом можно получить различный коэффициент пересчета (модуль счета) K_C — количество входных переключающих импульсов, которое нужно подать на вход счетчика, чтобы он вернулся в исходное состояние.

Простейшим счетчиком является триггер. В счетном режиме на его вход нужно подать два счетных импульса, чтобы триггер возвратился в исходное состояние.

Для того, чтобы получить произвольный модуль счета K_C необходимо $l = \log_2 K_C$ триггеров.

Если $K_C = 2^m$, где m — целое, то такой счетчик называют двоичным.

Если $K_C \neq 2^m$, то для организации такого счетчика потребуется n триггеров, где n — ближайшее целое большее l .

Состояние счетчика определяется состоянием его триггеров

$$Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n.$$

Правило работы счетчика, т.е. порядок изменения его состояний, задают в виде

соответствующей таблицы. В счетчиках с естественным порядком счета каждый входной переключающий сигнал приводит к изменению числа, зафиксированного в счетчиках на единицу. В зависимости от знака этого изменения счетчики различают на суммирующие и вычитающие.

В таблице 4.1 заданы переходы трехразрядного двоичного счетчика из одного состояния в другое при подаче на его вход N запускающих импульсов.

Из таблицы видно, что при поступлении на вход счетчика 8 импульсов, последний возвращается в исходное состояние, т.е.

$$K_C = 2^3 = 8,$$

где 3 — число разрядов (триггеров) счетчика.

Если рассматривать таблицу сверху вниз, то каждый счетный импульс увеличивает содержимое счетчика на единицу — реализуется суммирующий режим работы счетчика. Если эту же таблицу рассматривать снизу вверх — получаем вычитающий режим работы счетчика.

Таблица 4.1 — Таблица переходов двоичного счетчика

N	Q_3	Q_2	Q_1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0
9	0	0	1
10	0	1	0
11	0	1	1

Для пояснения счетного режима работы счетчика на рис.4.1 показана временная диаграмма работы суммирующего двоичного счетчика с модулем счета K_C , равным 8.

 


Рисунок 4.1 — Временная диаграмма работы двоичного счетчика

Для организации модуля счета асинхронного счетчика не равного степени 2, например 5, необходимо организовать асинхронный сброс всех триггеров счетчика в исходное нулевое состояние при поступлении пятого по счету импульса синхронизации. Пятый по счету импульс синхронизации согласно временной диаграмме, представленной на рис. 4.1 устанавливает первый триггер в состояние «1», второй триггер к этому моменту времени находился в состоянии «0», третий — «1». Таким образом, объединяя выходы первого и третьего триггеров логикой «И», можно синтезировать сигнал, свидетельствующий о том, что счетчик находится в состоянии «101» (число 5) и по этому сигналу организовать асинхронный сброс всех триггеров счетчика в исходное нулевое состояние.

При организации вычитающего счетчика исходным состоянием будет такое, когда все триггеры счетчика находятся в состоянии «1».

Принципиальная схема асинхронного суммирующего счетчика по модулю 5 приведена на рис. 4.2, а временная диаграмма, поясняющая его работу, на рис. 4.3.

 


Рисунок 4.2 — Принципиальная схема счетчика с произвольным модулем счета

 


Рисунок 4.3 — Временная диаграмма работы счетчика

Особенностью работы счетчика является то, что на выходе схемы «И» формируются очень короткие импульсы, зарегистрировать которые с помощью обычных средств наблюдения за процессом работы, например, осциллографами, как правило, не представляется возможным, так как длительность этих импульсов составляет $2t_d$, где t_d — время задержки переключения триггеров и логической схемы «И», определяемой технологией изготовления этих элементов. Как правило, это время составляет от единиц до сотен наносекунд, и зарегистрировать его достаточно сложно.

Таким образом, модуль счета асинхронного счетчика может быть спроектиро-

ван произвольным, для этого достаточно объединить логикой 2-, 3- и более «И» соответствующие выходы триггеров счетчика, синтезируя тем самым сигнал асинхронного сброса всех триггеров счетчика в исходное нулевое состояние.

На практике иногда представляет интерес не сброс всех триггеров счетчика, а их предустановка в состояние «1», либо промежуточный вариант, когда часть триггеров сбрасывается в «0», а часть устанавливается в «1». В каждом конкретном случае необходимо выбирать тот вариант, который дает наименьшее число элементов и их связей.

При синтезе схемы асинхронного счетчика в среде разработки «MAX+PLUS II» необходимо учитывать еще одну особенность. Элементарный триггер, входящий в состав макроячейки ПЛИС фирмы Altera, не состоит из базовых логических элементов 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ. Его функционирование основывается на других правилах и приемах, составляющих особенность построения ПЛИС фирмы Altera. В результате чего время задержки переключения триггера практически равно нулю. Эта особенность функционирования триггера в составе ПЛИС вносит определенные коррективы в работу схем, построенных на его основе. Схема счетчика с асинхронным сбросом, показанная на рис. 4.2 и реализованная в среде разработки «MAX+PLUS II» работает неадекватно и временная диаграмма, показанная на рис. 4.3, не реализуется. Причиной этому служит малая задержка во времени переключения триггеров схемы. Другими словами, для реализации требуемых временных диаграмм необходима некоторая дополнительная задержка во времени формирования импульса сброса, реализуемого на выходе схемы совпадения 2И (см. рис. 4.2). Решить эту проблему простым последовательным соединением нескольких элементарных логических элементов, как это показано на рис. 4.4 а) не дает желаемого результата. Система автоматизированного проектирования «MAX+PLUS II» производит свою дополнительную «оптимизацию» и в реалити заменяет цепочку, показанную на рис. 4.4 а) более простой, как показано на рис. 4.4 б).

 


Рисунок 4.4 — Оптимизация схемы, производимая САПР «MAX+PLUS II»

Включить дополнительный инвертор на выходе схемы, например 2И, также не дает желаемого результата. САПР заменяет эту комбинацию элементов новым элементом 2И-НЕ.

Решить эту проблему можно добавлением в состав схемы логического элемента, имеющего внешний физический вывод микросхемы ПЛИС, как это показано на рис. 4.5.

 


Рисунок 4.5 — Реализация требуемой дополнительной задержки

САПР «MAX+PLUS II» при этом воспринимает этот дополнительный элемент, вводимый нами исключительно для формирования дополнительного времени задержки, как функционально необходимый, управляемый внешними сигналами, и оптимизацию схемы не производит. Наша задача заключается лишь в том, чтобы на этот дополнительный вывод подать сигнал требуемого логического уровня.

4.2.2. Реализация счетчика в системе «MAX+PLUS II»

Для иллюстрации возможностей программируемой логики рассмотрим создание на базе ПЛИС простейшего счетчика числа импульсов.

 


Рисунок 4.6 — Структурная схема простейшего счетчика числа импульсов

В схеме, показанной на рис. 4.6, используется тактовый генератор, который формирует сигнал с частотой $F_{\text{ТАКТ}}$. Этот сигнал поступает на вход делителя частоты. Частота выходного сигнала делителя частоты меньше частоты входного сигнала в N раз. Коэффициент деления N делителя частоты определяется его внутренней организацией.

С выхода делителя частоты сигнал с частотой $F_{\text{ТАКТ}}/N$ поступает на вход дешифратора семисегментного индикатора, который преобразовывает входной сигнал в сигнал управления семисегментным индикатором.

В итоге, при поступлении на вход схемы от тактового генератора N импульсов, показания индикатора изменятся на единицу.

Для выполнения такой схемы на обычных цифровых микросхемах потребовалось бы не менее двух корпусов (при увеличении N и количества индикаторов это число быстро возрастает). При использовании микросхем программируемой логики ситуация упрощается.

Рассмотрим реализацию счетчика с коэффициентом деления 1024. Это число может быть записано как 2^{10} . Такой коэффициент деления могут обеспечить 10 последовательно соединенных D -триггеров. На рис. 4.7 показаны символы наиболее распространенных триггеров, а на рис. 4.8 показана принципиальная схема делителя на 1024, выполненная на D -триггерах.

 


Рисунок 4.7 — Элементы САПР для RS , JK и D -триггеров

Для анализа работы схемы счетчика понадобится дешифратор, который был создан Вами на предыдущем занятии и дополнительный четырехразрядный счетчик импульсов, осуществляющий дополнительное деление полученного значения частоты в 2, 4, 8 и 16 раз. При этом если величина входной частоты будет составлять порядка одного килогерца, показания индикатора будут обновляться примерно через секунду (то есть в 1024 раз медленнее).

 


Рисунок 4.8 — Предварительный делитель частоты на 1024

4.3. Порядок выполнения работы

4.3.1. Синтезировать схему асинхронного двоичного счетчика с модулем счета, равным 1024. Сохранить схему как один элемент.

4.3.2. К выходу схемы (выход последнего триггера счетчика) подключить один из светодиодов.

4.3.3. Ко входу схемы подключить тактовый генератор. Тактовая частота поступает на вход CLOCK (43 вывод ПЛИС). Величина тактовой частоты составляет порядка 1 кГц. В качестве генератора использован интегральный таймер.

4.3.4. Скомпилировать схему и запрограммировать ПЛИС.

4.3.5. Пронаблюдать работу счетчика, оценить период мигания светодиода.

4.3.6. Синтезировать схему счетчика с модулем счета, определяемым по индивидуальному заданию. Индивидуальные задания приведены в табл. 4.2. Сохранить схему как один элемент.

Таблица 4.2 — Индивидуальные задания

№ бригады	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модуль счета	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15

4.3.7. Провести симуляцию работы схемы счетчика, разработанного по индивидуальному заданию.

4.3.8. К выходам триггеров счетчика, подключить синтезированный ранее семисегментный дешифратор.

4.3.9. На вход счетчика подать сформированные секундные импульсы, добавив в схему синтезированный ранее двоичный счетчик с модулем счета 1024.

4.3.10. Скомпилировать схему устройства и запрограммировать ПЛИС.

4.3.11. Пронаблюдать работу счетчика на семисегментном индикаторе.

4.4. Содержание отчета

4.4.1. Цель работы.

4.4.2. Скриншот схемы предварительного делителя на 1024.

4.4.3. Скриншот схемы счетчика импульсов по индивидуальному заданию.

4.4.4. Результаты моделирования работы схемы. Скриншот моделирования.

4.4.5. Скриншот всего проекта.

4.4.6. Выводы.

4.5. Контрольные вопросы для защиты

4.5.1. Дайте определение последовательностной схемы.

4.5.2. Дайте определение двоичному счетчику импульсов.

4.5.3. Дайте определение счетчику импульсов с произвольным модулем счета.

4.5.4. Дайте определение асинхронному счетчику импульсов.

4.5.5. Дайте определение синхронному счетчику импульсов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

СИНТЕЗ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

5.1. Цель работы

Закрепление навыков синтеза схем на основе ПЛИС и анализа работы цифровых схем с помощью САПР «MAX+PLUS II».

5.2. Теоретические сведения

Теоретические сведения приведены в подразделах 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 настоящих рекомендаций.

5.3. Индивидуальные задания

5.3.1. Вариант 1

С использованием макросов, полученных ранее в ходе выполнения лабораторной работы №2, синтезировать схему, обеспечивающую мерцание светодиода LED 1 с частотой 1 Гц и подсчет количества мерцаний с выводом десятичной цифры на индикаторах HL1, HL2. Обнуление счетчика должно происходить по нажатию клавиши SA1.

5.3.2. Вариант 2

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, обеспечивающую мерцание светодиода LED 1 с частотой 1 Гц и подсчет количества мерцаний с выводом цифры в двоичной системе на индикаторах HL1, HL2. Обнуление счетчика должно происходить по нажатию клавиши SA1.

5.3.3. Вариант 3

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, обеспечивающую мерцание светодиода LED1 с частотой 1 Гц и подсчет количества мерцаний с выводом цифры в восьмеричной системе на индикаторах HL1, HL2. Обнуление счетчика должно происходить по нажатию клавиши SA1.

5.3.4. Вариант 4

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, обеспечивающую поочередное мерцание светодиодов, начиная от LED1 и заканчивая LED8, с частотой 1 Гц и подсчет количества мерцаний LED3 с выводом цифры в десятичной системе на индикаторах HL1, HL2. Обнуление счетчика должно происходить по нажатию клавиши SA1.

5.3.5. Вариант 5

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, обеспечивающую мерцание светодиодов, начиная от LED1 и заканчивая LED8, частотой 0,5 Гц и подсчет количества мерцаний LED с выводом цифры в двоичной системе на индикаторах HL1, HL2. Обнуление счетчика должно происходить после 30 мерцаний.

5.2.6. Вариант 6

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, обеспечивающую подсчет нажатий на кнопку SA1 с индикацией количества нажатий на светодиодном индикаторе HL1, HL2 и индикацией двоичного кода при помощи светодиодов LED1...LED8 согласно весовым коэффициентам.

5.3.7. Вариант 7

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, обеспечивающую подсчет нажатий на кнопку SA1 с индикацией количества нажатий на светодиодном индикаторе HL1, HL2 и сбросом счетчика по нажатию кнопки SA2.

5.3.8. Вариант 8

С использованием полученных ранее макросов синтезировать схему, работу макета в режиме таймера с периодом 60 секунд. Запуск таймера по нажатию на кнопку SA1, сброс по нажатию на кнопку SA2. По достижению цифры 60 должны быть засвечены все светодиоды от LED1 до LED8.

5.4. Порядок выполнения работы

5.4.1. Синтезировать проектируемую схему по индивидуальному заданию. Сохранить схему как один элемент.

5.4.2. К выходам схемы подключить светодиодные индикаторы по индивидуальному заданию.

5.4.3. К входу схемы подключить тактовый генератор. Тактовая частота поступает на вход CLOCK (43 вывод ПЛИС). Величина тактовой частоты составляет порядка 1 кГц. В качестве генератора использован интегральный таймер.

5.4.4. Ко входам схемы подключить кнопки по индивидуальному заданию.

5.4.5. Скомпилировать схему и запрограммировать ПЛИС.

5.4.6. Проанализировать работу схемы.

5.4.7. Провести симуляцию работы схемы.

5.5. Содержание отчета

5.5.1. Цель работы.

5.5.2. Индивидуальное задание.

5.5.3. Скриншот проектируемой схемы.

5.5.4. Результаты моделирования работы схемы. Скриншот симуляции.

5.5.5. Выводы.

5.6. Контрольные вопросы для защиты

В качестве контрольных вопросов используются контрольные вопросы всех предыдущих лабораторных работ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Самофалов, К. Г. Прикладная теория цифровых аппаратов / К. Г. Самофалов. — К.: Вища школа, 1987.— 356 с.
2. Новиков, Ю. В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и схемы. Методы проектирования: учебное пособие / Ю. В. Новиков. — М.: Мир, 2001.— 397 с.
3. Ерофеев, Ю. Н. Импульсные устройства / Ю. Н. Ерофеев. — М.: Высш. шк., 1989.—366 с.
4. Партала, О. Н. Цифровая схемотехника /О. Н. Партала Ред. С.Л. Корякин-Черняк, 2-е изд., доп. — СПб.: Наука и техника, 2001. — 219 с.
5. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк.— М.: Мир, 1989. — 384 с.
6. Система проектирования «MAX+PLUS II» [Электронный ресурс] / ALTERA.— [http:// www.altera.com/](http://www.altera.com/).— 1.01.2017
7. Новиков, Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику: учеб. пособие / Ю. В. Новиков. — М.: ИНТУИТ: БИНОМ. ЛЗ, 2007. — 344 с.
8. Точки, Р. Дж. Цифровые системы: Теория и практика / Р. Дж. Точки, Н. С. Уидмер. — 8-е изд. — М.; СПб.; К.: Вильямс, 2004. — 1021 с.
9. Клочков, Г. Л. Цифровые устройства и микропроцессоры: Учебник / Г. Л. Клочков. — Воронеж: ВИРЭ, 2005. — 320с.
10. Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 832 с.